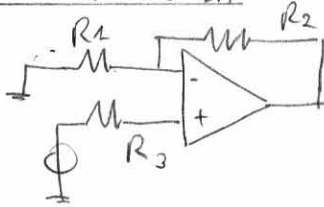


ESERCIZIO 1


1A

BASSA FREQUENZA



$$G_{ID}(0) = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) = 7$$

MEDIA FREQUENZA

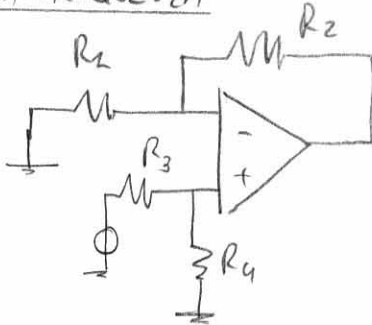


$$G_{ID}(MF) = \frac{R_4}{R_4 + R_3} \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) = \frac{7}{2}$$

1B


PRINCIPIO di SOVRAPPORZIONE degli EFFETTI \rightarrow $\left\{ \begin{array}{l} \text{SPENGO } V_{IN} \\ \text{APPLICO le } I_B \text{ UNA ALLA VOLTA} \end{array} \right.$

(*)

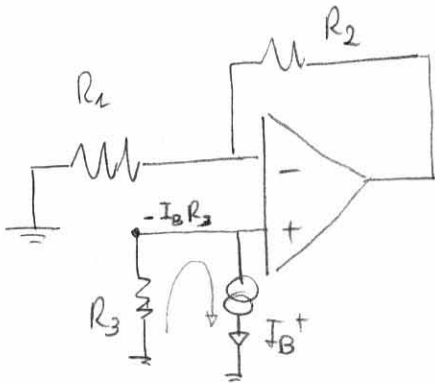

$$\begin{aligned} V_{OUT} |_{I_B^+} &= V^+ \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) = \\ &= -I_B^+ R_3 \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) = -7 \text{ mV} \end{aligned}$$

(*)

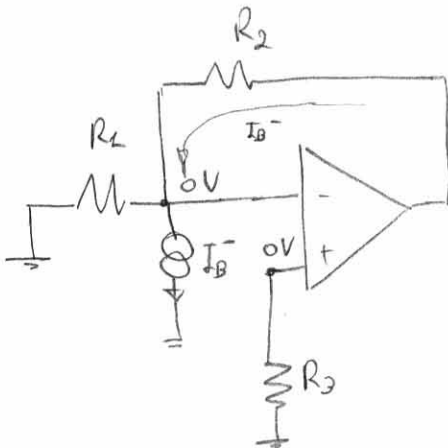


$$V_{OUT} |_{I_B^-} = I_B^- R_2 = 1,2 \text{ mV}$$

NB: I_B costante
 \downarrow
C aperto

$$\Rightarrow V_{OUT} |_{I_B} = V_{OUT} |_{I_B^+} + V_{OUT} |_{I_B^-} = -5.8 \text{ mV}$$

1c GUADAGNO IDEALE

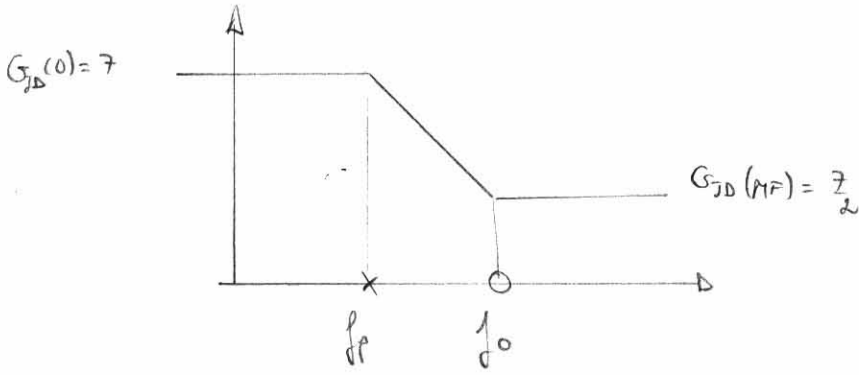


$$\tau_p = C(R_3 + R_4) = 9,4 \mu\text{scc}$$

$$f_p = \frac{1}{2\pi\tau_p} = 16,9 \text{ KHz}$$

$$f_2 = f_p \frac{G_{ID}(0)}{G_{ID}(MF)} = 33,9 \text{ KHz}$$


GUADAGNO D'ANELLO

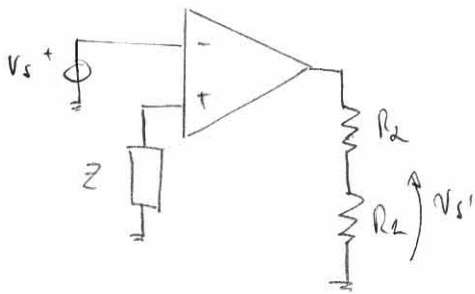

$$G_{Loop}(s) = \frac{R_2}{R_2 + R_2} (-A(s)) =$$


$$= -\frac{A(s)}{1 + \frac{R_2}{R_2}} = -\frac{A(s)}{G_{ID}(0)}$$
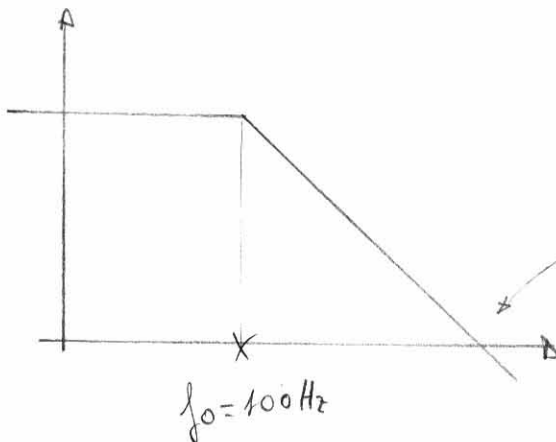
$$\frac{A_0}{G_{ID}(0)} = \frac{10^5}{7}$$




$$\bar{f} = \frac{10^5}{7} \times 10 \text{ Hz} = 1,42 \text{ MHz}$$

GUADAGNO REALE




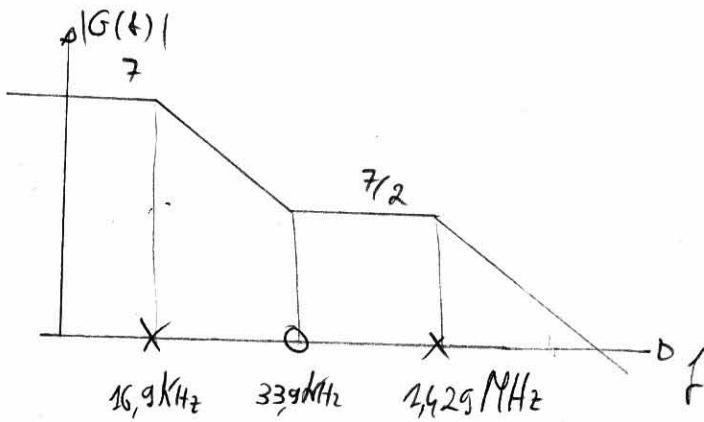


NB:

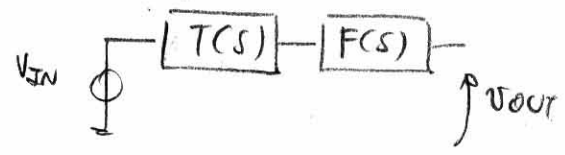
Il circuito poteva anche essere visto come la cascata di due stadi:



Dare:

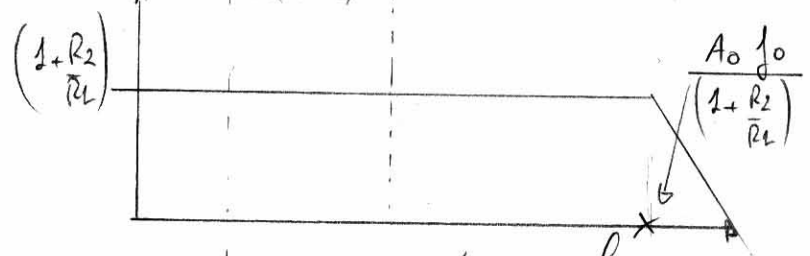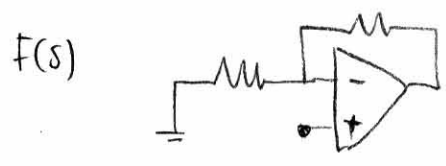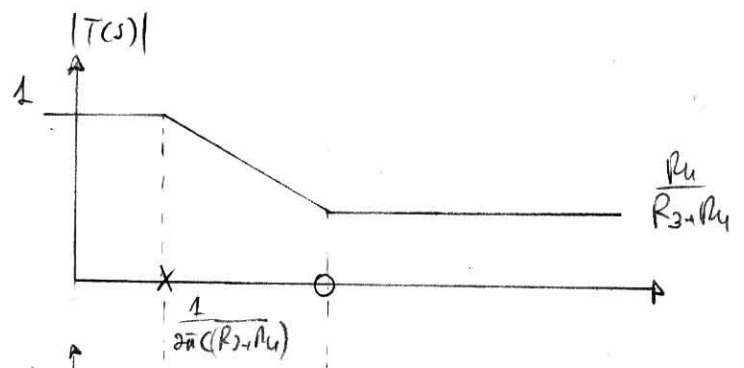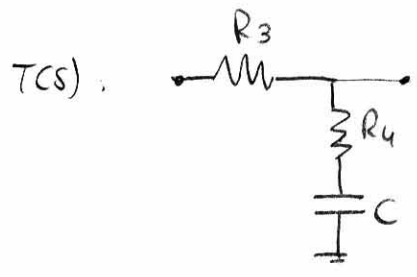

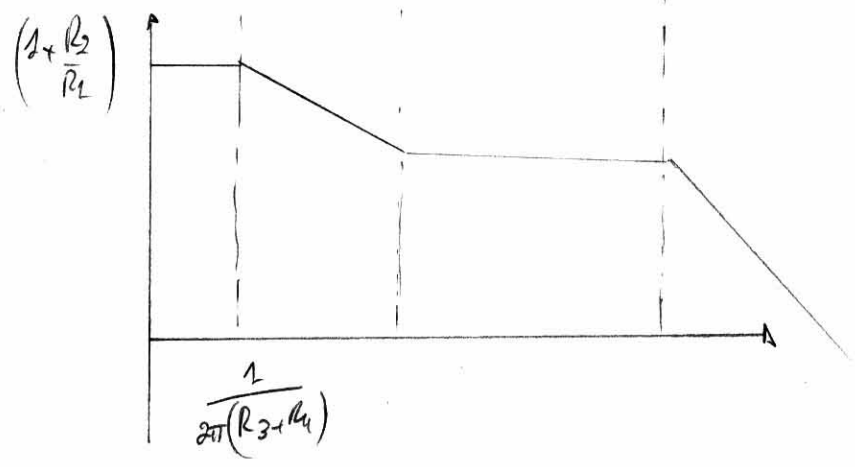La funzione di trasferimento è quindi il prodotto delle 2 funzioni di trasferimento.



(1D)

$$A_{\text{max}} = \frac{SR}{G_{ID} (200\text{kHz}) \times 2\pi \times 200\text{kHz}} = 455 \text{ mV}$$

ESERCIZIO 2


2A

$$P = C V_{DD}^2 f = 2 \text{ pF} \times (3,3 \text{ V})^2 \times 20 \text{ MHz} = \boxed{217,8 \mu\text{W}}$$

2B

USCITA 1-D0


FASE 1: MOS IN ZONA SATURAZIONE

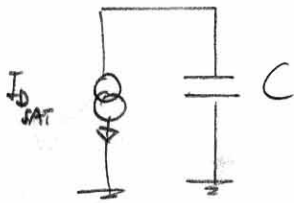

$$I_{D \text{ SAT}} = \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{GS} - V_T)^2 = 2 \times 50 \frac{\mu\text{A}}{\text{V}^2} (3,3 - 0,8)^2 \text{ V}^2 = 625 \mu\text{A}$$


$$\Delta t_1 = \frac{C \Delta V}{I_{D \text{ SAT}}} = \frac{C V_T}{I_{D \text{ SAT}}} = 256 \text{ ns}$$

FASE 2: MOS IN ZONA OHMICA

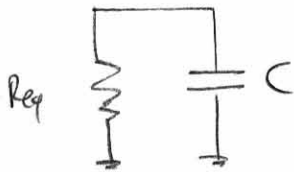

$$R_{eq} = \frac{V_{DD} - V_T}{I_{D \text{ SAT}}} = 4 \text{ k}\Omega$$

$$\tau = R_{eq} C = 8 \text{ ns}$$

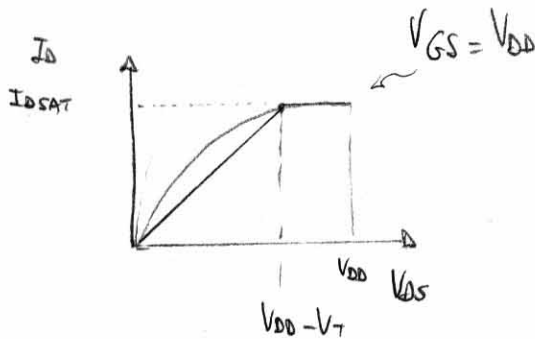

$$v(\bar{t}) = [v(0) - v(\infty)] e^{-\bar{t}/\tau} + v(\infty)$$

$$\Delta t_2 = \bar{t} = -\tau \ln \left[\frac{v(\bar{t}) - v(\infty)}{v(0) - v(\infty)} \right] =$$

NB: $v(\bar{t}) = 20\% V_{DD} = 0,33 \text{ V}$

$$= -8 \text{ ns} \times \ln \left[\frac{0,33 \text{ V} - 0 \text{ V}}{2,5 \text{ V} - 0 \text{ V}} \right]$$

$$= 16,2 \text{ ns}$$

$$\boxed{t_{H \rightarrow L}} = \Delta t_1 + \Delta t_2 = 256 \text{ ns} + 16,2 \text{ ns} = \boxed{272,2 \text{ ns}}$$

USCITA 0-1

$$I_{D_{SAT}}|_p = I_{D_{SAT}}|_m \frac{v_{rp}}{K_m} = \frac{2}{5} I_{D_{SAT}}|_m$$

$$R_{eq}|_p = \frac{5}{2} R_{eq}|_m$$

$$\boxed{t_{L \rightarrow H}} = \frac{5}{2} t_{H \rightarrow L} = \boxed{46,9 \text{ ns}}$$

2c

$$t_p = \frac{t_{L \rightarrow H} + t_{H \rightarrow L}}{2} = 32,8 \text{ ns}$$

↓

$$f_{\max} \approx \frac{1}{t_p} \approx 30 \text{ MHz}$$

↓

Con un segnale a 1 GHz la porta non commuta →

$$\boxed{P_{Diss} = 0}$$


ESERCIZIO 3

3A $V_T = 1V$

$$I_D = K \cdot (V_{GS} - V_T)^2 \Leftrightarrow$$

$$K = \frac{I_D}{(V_{GS} - V_T)^2} = \frac{2700 \mu A}{(4V - 1V)^2} = 0,3 \frac{mA}{V^2}$$

3B

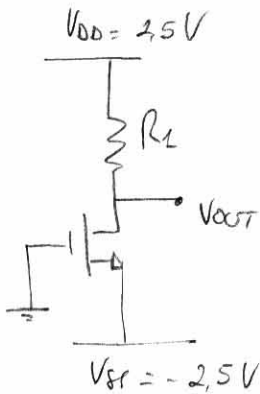

IN POLARIZZAZIONE:

- V_{IN} SPENTO
- C APERTO


$$I_D = K (V_{GS} - V_T)^2 = 0,3 \frac{mA}{V^2} (2,5V - 1V)^2 = 675 \mu A$$

$$V_{OUT} = V_{DD} - I_D R_L = -0,2V$$

VERIFICO MOS IN SATURAZIONE


$$V_{GD} < V_T \rightarrow 0,2V < 1V \text{ OK!}$$

3C

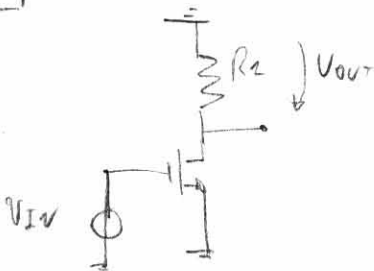

$$G_f = g_m R_2 = -0,9 \frac{mA}{V} \cdot 4k\Omega = \boxed{-3,6}$$

3D

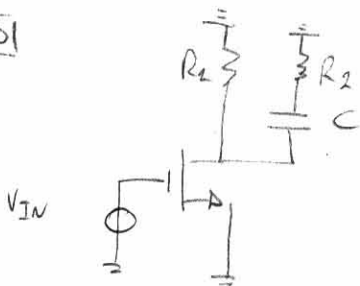


$$G(0) = -g_m R_2 = -3,6$$

$$G(\infty) = -g_m (R_2 \parallel R_2) = -2,2$$

pd. $z_p = C(R_1 + R_2) = 1\text{mF} \times 6\text{kr}\Omega = 6\mu\text{s}$

$$|f_p| = \frac{1}{2\pi z_p} = \boxed{26,5\text{kHz}}$$

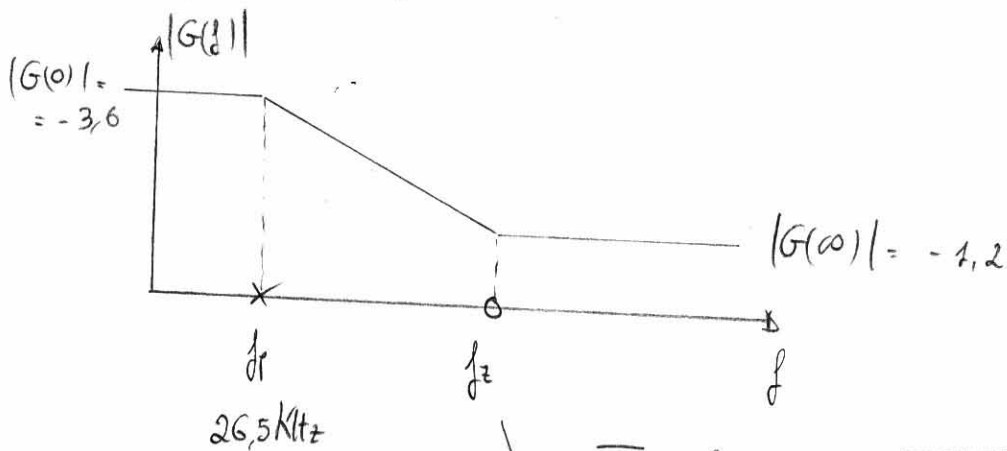

$$\rightarrow |f_z| = f_p \frac{|G(0)|}{|G(\infty)|} = \boxed{79,5\text{kHz}}$$

METODO 2


$$\begin{aligned} \boxed{G(s)} &= -g_m z_L(s) = -g_m \left[R_1 // \left(R_2 + \frac{1}{sC} \right) \right] = \dots \\ &= \boxed{-g_m R_1 \frac{1 + sCR_2}{1 + sC(R_1 + R_2)}} \end{aligned}$$

ESERCIZIO 4

4A

D2 SI ACCENDE SOLO SE $V_{OUT} > 1,5 + 0,7 = 2,3V$

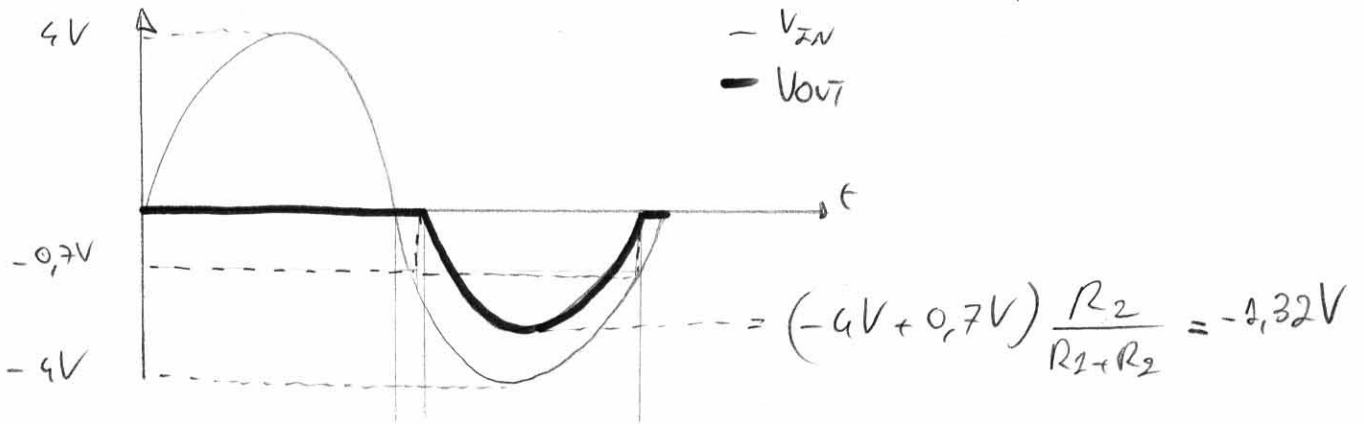D1 SI ACCENDE SOLO SULLA SEMIONDA NEGATIVA, PER $V_{IN} < -0,7V$



4B

D2 VA IN BREAKDOWN QUANDO $V_{OUT} < 1,5V - 2V = -0,5V$

