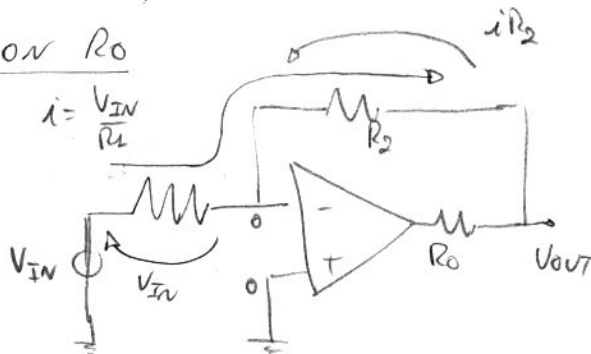


# ESERCIZIO 1

Ⓐ SENZA  $R_0$

$$G_{ID}(0) = -\frac{R_2}{R_1} = -12$$

CON  $R_0$



$$V^- \approx V^+ = 0$$

$$i = \frac{V_{IN}}{R_1}$$

$$V_{OUT} = V^- - V_{R_2} = 0 - i R_2$$

$$= -\frac{R_2}{R_1} V_{IN} \Leftrightarrow$$


$$\boxed{G_{ID} = -\frac{R_2}{R_1} = -12}$$

Ⓑ  $G(0) = \frac{G_{ID}(0)}{1 - \frac{1}{G_{LOOP}(0)}} \approx G_{ID}(0) \left( 1 + \frac{1}{G_{LOOP}(0)} \right) \Rightarrow \frac{1}{G_{LOOP}(0)}$  è la differenza percentuale fra  $G$  e  $G_{ID}$

se  $G_{LOOP} \gg 1$

↓

CALCOLO  $G_{LOOP}(0)$


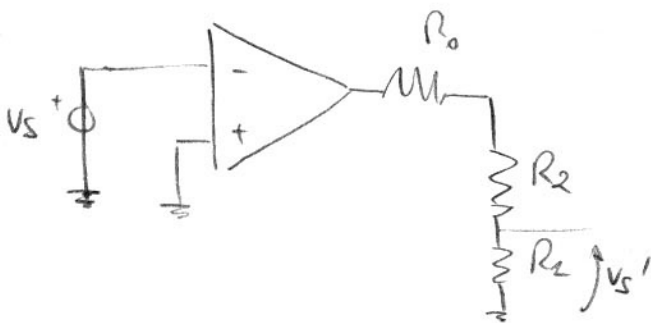


$$\overline{G_{LOOP}(0)} = -A(0) \frac{R_2}{R_1 + R_2 + R_0} =$$

$$= -10^3 \frac{1k\Omega}{1k\Omega + 12k\Omega + 3k\Omega} = \underline{\underline{-62.5}}$$

$$\Rightarrow \left| \frac{1}{G_{LOOP}} \right| = 0,016 = \underline{\underline{1,6\%}}$$

Ⓒ

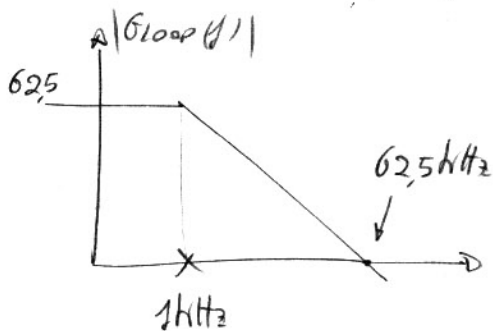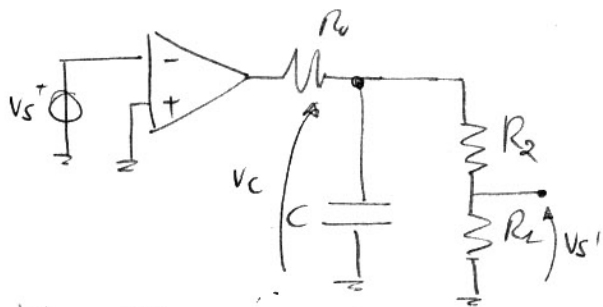

per  $f=0$ , C aperto

$$G_{loop}(0) = -A_0 \frac{R_2}{R_1 + R_2 + R_0} = -62,5$$

per  $f=\infty$ , C corto

$$G_{loop}(\infty) = 0$$

$$\tau = C [R_0 \parallel (R_1 + R_2)] = 158,4 \mu s$$


$$\Rightarrow \left| \frac{1}{j\omega\tau} \right| = \frac{1}{\omega\tau} = \frac{1}{2\pi f \tau} = \frac{1}{2 \text{ kHz} \cdot \tau}$$

METODO 2

$$\begin{cases} V_c = -A_0 \frac{1/sC \parallel (R_2 + R_1)}{[1/sC \parallel (R_2 + R_1)] + R_0} V_s \\ V_s' = V_c \frac{R_2}{R_1 + R_2} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \dots \Rightarrow G_{loop}(s) = \frac{-A_0 R_2}{R_1 + R_2 + R_0} \frac{1}{1 + s\tau}$$

Ⓓ

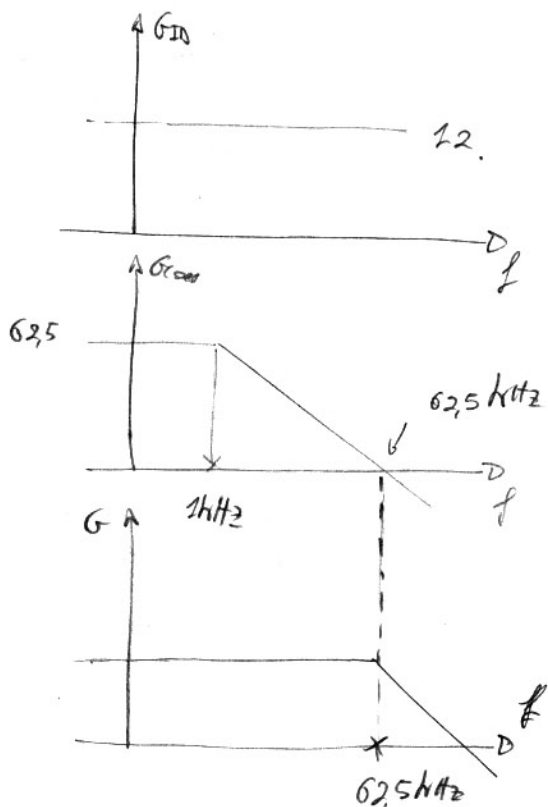

La banda del sistema è maggiore di 1 kHz (circa pari a 62,5 kHz).

## ESERCIZIO 2

Ⓐ D ON se  $V_{IN} < -3,7V$



se D OFF:  $i = 0 \rightarrow V_{R2} = 0 \rightarrow V_{OUT} = -3V$

se D ON:

$$V_{R2} = [V_{IN} - (-3V) + 0,7V] \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

$$V_{OUT} = -3V + V_{R2}$$
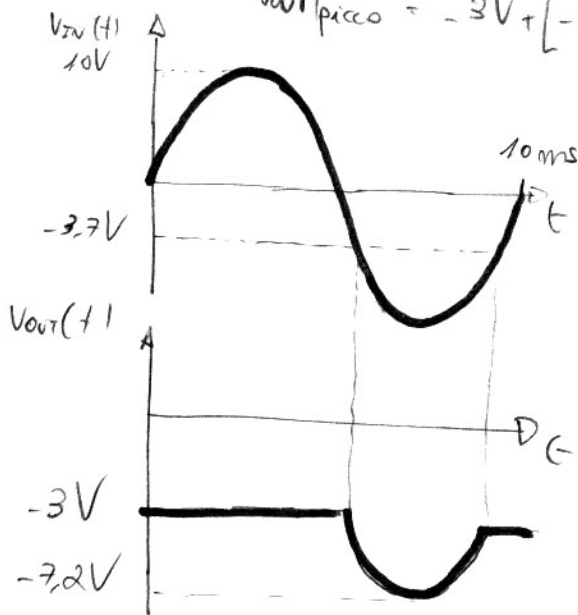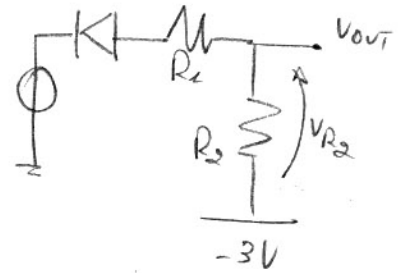
$$V_{OUT \text{ piccolo}} = -3V + [-10V + 3V + 0,7V] \frac{4k\Omega}{6k\Omega} = -7,2V$$



Ⓑ D2 ON se  $V_{OUT} > -3V + 0,7V = -2,3V$


Dal grafico di cui al punto Ⓐ,  $V_{OUT}$  è sempre  $\leq -3V \rightarrow$  D2 sempre OFF  $\rightarrow$  l'andamento della tensione di uscita non cambia

Ⓒ D2

$$V_{IN \text{ inversa max}} = 7,2V - 3V = 4,2V$$

D2 non dissipa potenza perché sempre spento ( $\rightarrow i = 0$ )

D1

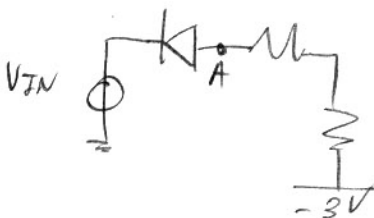

Quando D1 è spento,

$$V_A = -3V$$

Quindi:

$$V_{\text{INVERSA}} |_{\text{MAX}} = V_{ZV} |_{\text{MAX}} - (-3V) = 10V + 3V = 13V$$

Il diodo dissipa potenza quando è acceso (quindi  $i \neq 0$ ):


$$P_{\text{diss}} = V \cdot i = 0,7V \times i$$

Quindi:

$$\begin{aligned} P_{\text{diss}} |_{\text{MAX}} &= 0,7V \times i_{\text{MAX}} = 0,7V \times \frac{10V - 3V - 0,7V}{(R_1 + R_2)} \\ &= 0,7V \times \frac{6,3V}{6\Omega} = 0,735 \text{ mW} \end{aligned}$$



# Esercizio 3

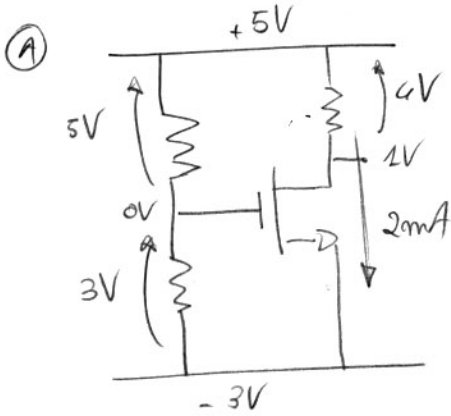

$$V_G = -3V + 3V = 0V$$

$$V_{OUT} = 5V - 4V = +1V$$


VERIFICA SATURAZIONE:

$$V_D > V_G - V_T \quad (\Rightarrow)$$

$$1V > 0V - 1V \rightarrow \text{OK!}$$

$$g_m = \frac{2 \times 2mA}{2V} = \frac{2mA}{V}$$


(B)

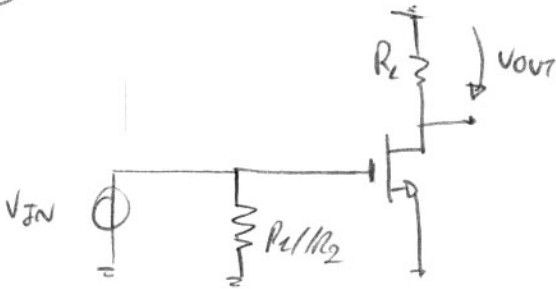

STADIO SOURCE A MARGA.

$$\overline{G_L} - g_m R_L = \frac{-2mA}{V} \times 2k\Omega = \boxed{-4}$$


(C)

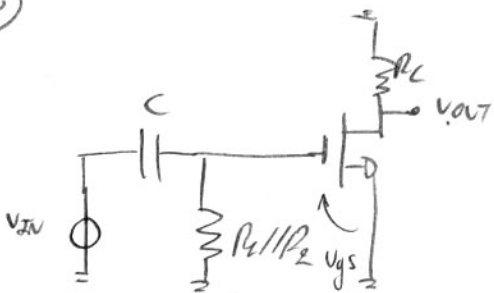

per  $f=0$ , C aperto,  $\rightarrow G(0) = 0$

per  $f \rightarrow \infty$ , C corto,  $\rightarrow G(\infty) = -g_m R_L = -4$
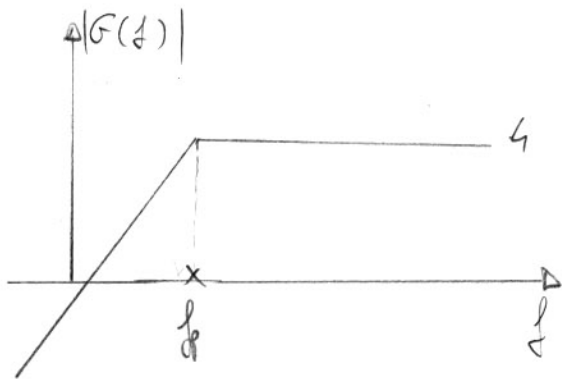
$$\tau = (R_1 // R_2) \rightarrow f_p = \frac{1}{2\pi C (R_1 // R_2)}$$



Per amplificazioni grandi con frequenze superiori ai 20Hz, deve essere  $f_p \leq 20Hz$

$$C > \frac{1}{2\pi (R_1 // R_2) f_p} = \boxed{14 \mu F}$$

Volendo posizionare il polo una decade prima di 20Hz (cioè a 2Hz), si può scegliere  $C = 14 \mu F$

ME7000 2

$$\left\{ \begin{aligned} v_{out} &= -R_L i_d = -R_L g_m v_g s \\ v_g s &= v_{TN} \frac{R_1 // R_2}{R_1 // R_2 + \frac{1}{sC}} \end{aligned} \right.$$

$\Leftrightarrow \dots \Leftrightarrow$


$$G(s) = - \frac{g_m R_L s C (R_1 // R_2)}{1 + s C (R_1 // R_2)}$$

# Esercizio 4

Ⓐ


A \ B	0	1
0	0	0
1	1	0

Ⓑ

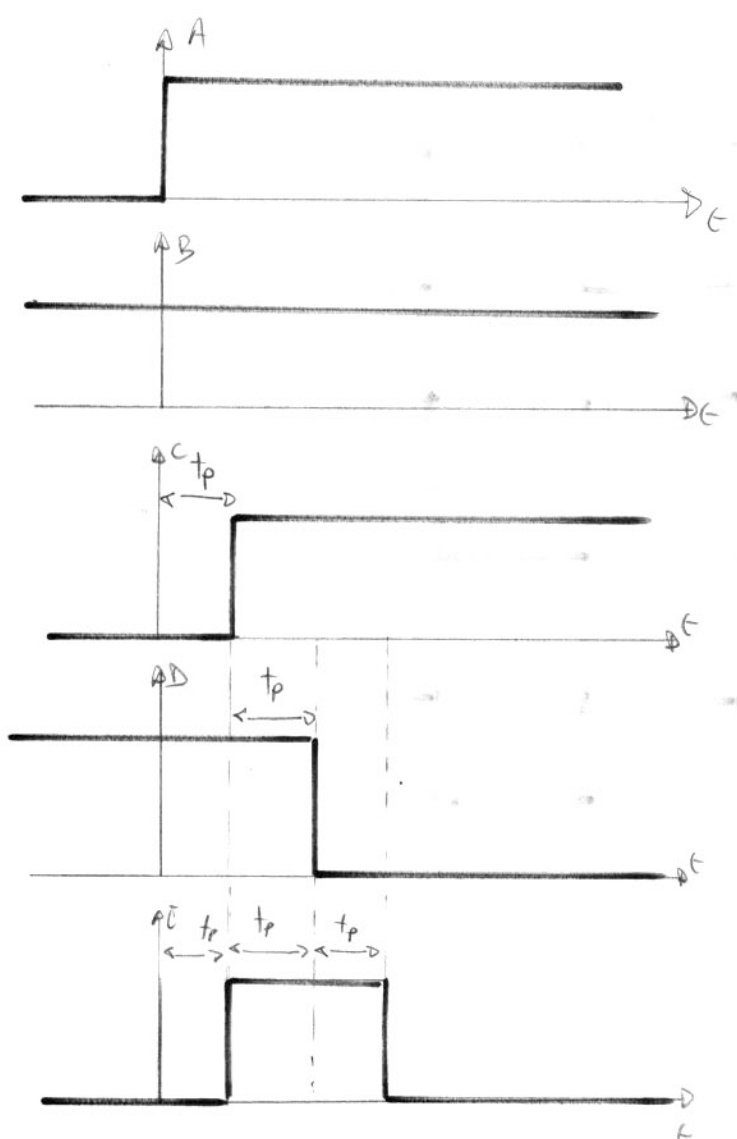


Ⓒ

⊕ Quando  $E = 0$

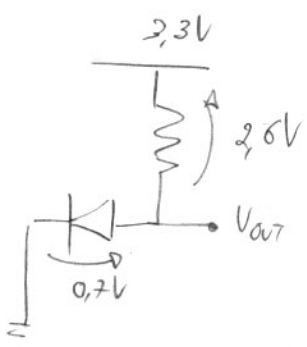

D ON  $\rightarrow V_{out} = 0V$

⊛ Quando  $\bar{E}=1$

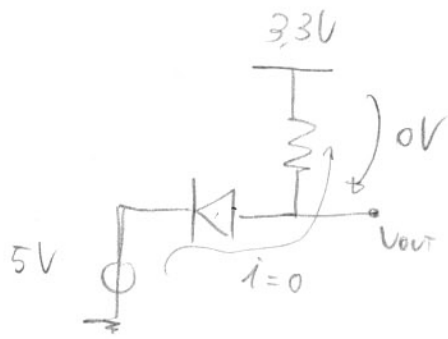

D OFF  $\rightarrow i=0 \rightarrow V_{out}=3,3V$

