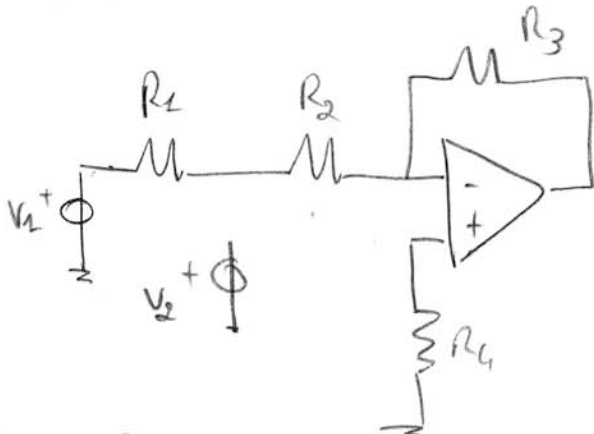


ES 1


Ⓐ LF



$$|G_1(0)| = -\frac{R_3}{R_1 + R_2} = -\frac{100\text{ k}\Omega}{5\text{ k}\Omega} = \underline{\underline{-20}}$$


$$|G_2(0) = 0|$$

HF

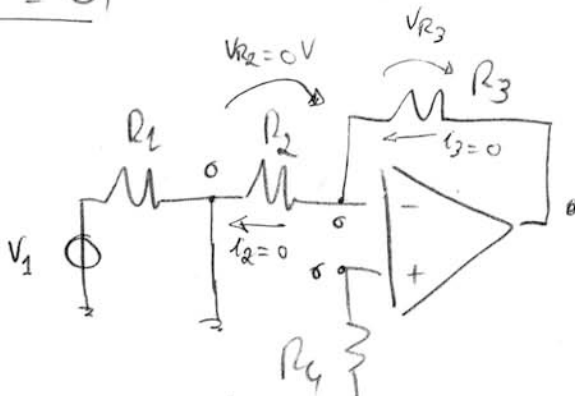

$$v^+ = 0 \rightarrow v^- = 0 \rightarrow v_{R2} = 0 \rightarrow i_2 = 0 \rightarrow i_3 = 0 \rightarrow v_{out} = v^+ + v_{R3} = 0 \Rightarrow$$


$$|G_1(\infty) = 0|$$

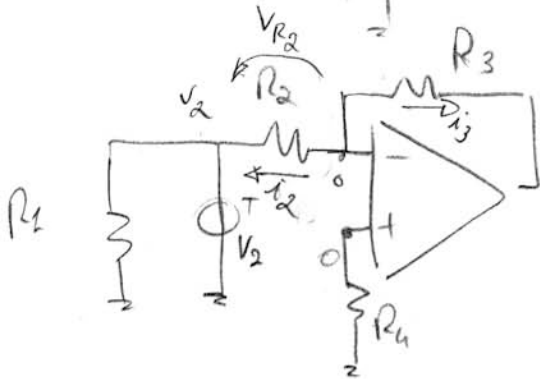

$$v^+ = 0 \rightarrow v^- = 0 \rightarrow v_{R2} = v_2 \rightarrow i_2 = \frac{v_2}{R_2} = i_3 \rightarrow v_{out} = 0 - R_3 \frac{v_2}{R_2}$$


$$|G_2(\infty)| = -\frac{R_3}{R_2} = \underline{\underline{-40}}$$

Ⓑ

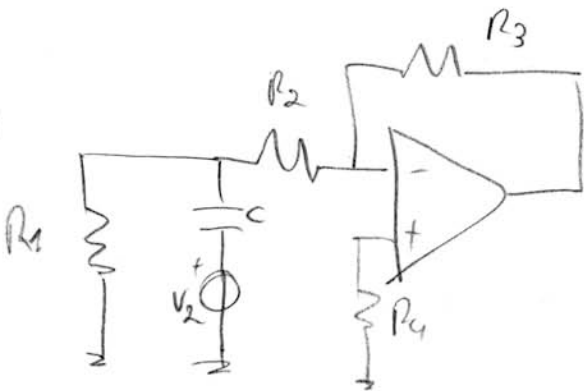


$$\tau_p = C(R_1 \parallel R_2) = 100\text{ nF} \times 1,25\text{ k}\Omega = 125\ \mu\text{s}$$

$$|f_p| = \frac{1}{2\pi\tau_p} = \underline{\underline{1,27\text{ kHz}}}$$

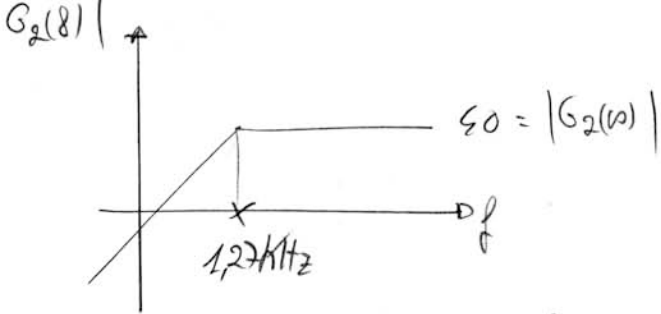

OPPURE CONTI:

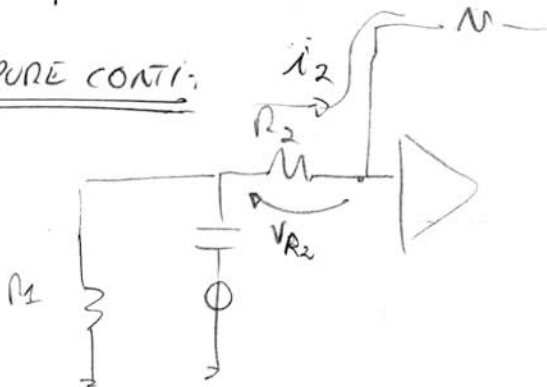


$$\begin{cases} V_{R2} = \frac{R_2 // R_1}{R_2 // R_1 + \frac{1}{sC}} V_2 \\ i_2 = \frac{V_{R2}}{R_2} \\ V_{out} = -V_{R3} = -R_3 i_2 \end{cases}$$

↓


$$G_2(s) = -\frac{R_3}{R_2} \left[ \frac{R_2 // R_1}{R_2 // R_1 + \frac{1}{sC}} \right] = -\frac{R_3}{R_2} \frac{R_2 R_1}{R_2 + R_1} \frac{sC}{1 + sC(R_2 // R_1)}$$

$$= \frac{-sCR_3 R_1}{(R_2 + R_1)(1 + sC R_2 // R_1)}$$

©

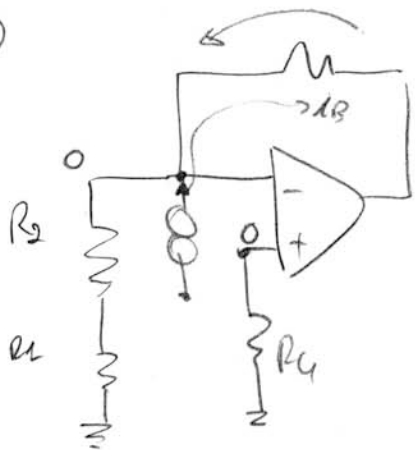

$$|V_{IB}^-| = -I_B R_3 = -100 \mu\text{A} \times 100 \text{ k}\Omega = -10 \text{ mV}$$

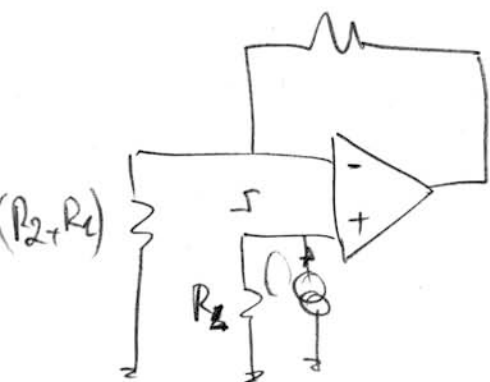

$$|V_{IB}^+| = I_B R_4 \left( 1 + \frac{R_3}{R_2 + R_1} \right) = (100 \mu\text{A} \times 1 \text{ k}\Omega) \left( 1 + \frac{100 \text{ k}\Omega}{5 \text{ k}\Omega} \right) = 100 \mu\text{V} \times 21 = 2.1 \text{ mV}$$


APPLICANDO IL PRINCIPIO DI SOVRAPPORZIONE DEGLI EFFETTI:

$$\overline{V_{out}|_{I_B}} = V|_{I_B^+} + V|_{I_B^-} = \underline{\underline{-7,90mV}}$$

①

$$G_{loop}(s) = -A(s)T_p(s)$$

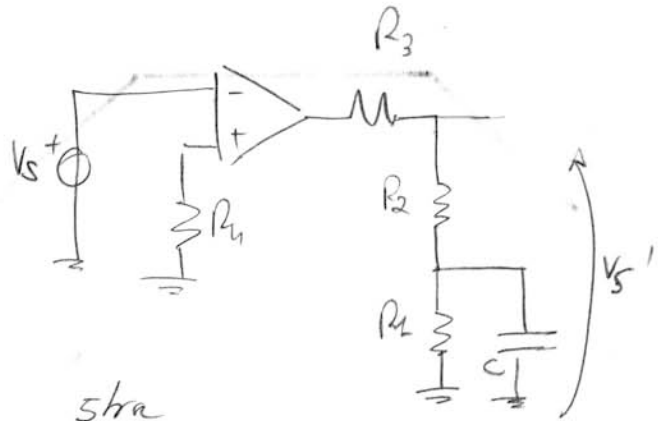ove  $T_p(s)$  è il trasferimento del partitore in uscita dell'OP-AMP






$$f=0 \quad \text{C aperto} \rightarrow T_p(0) = \frac{R_1+R_2}{R_1+R_2+R_3} = \frac{5k\Omega}{10,5k\Omega}$$

$$f=\infty \quad \text{C corto} \rightarrow T_p(\infty) = \frac{R_2}{R_2+R_3} = \frac{2,5k\Omega}{10,5k\Omega}$$

$$\tau_p = C [R_2 // (R_2+R_3)] = 244 \mu s \rightarrow f_p = \frac{1}{2\pi\tau_p} = 652 \text{ Hz}$$
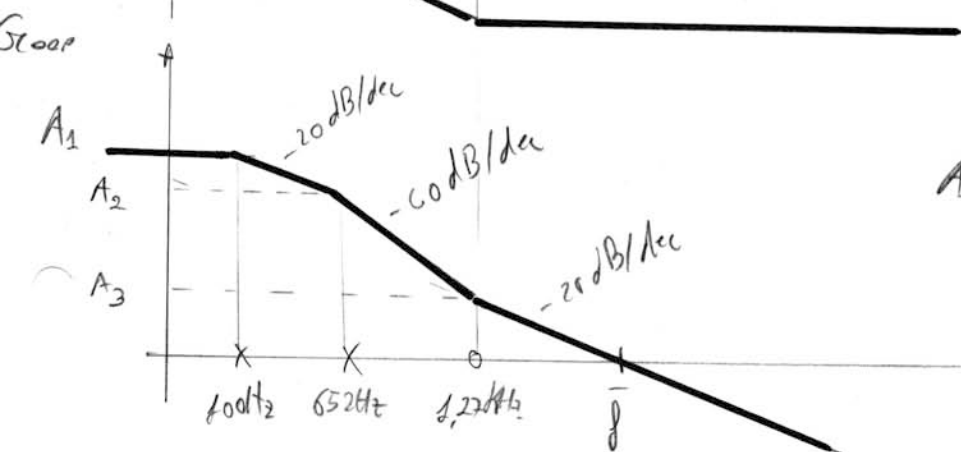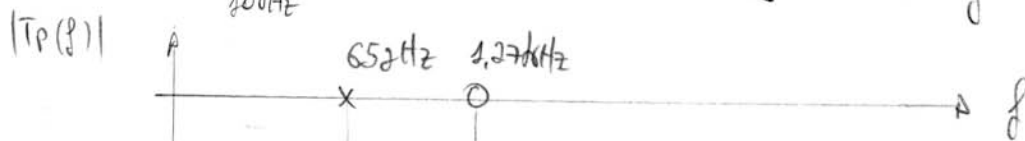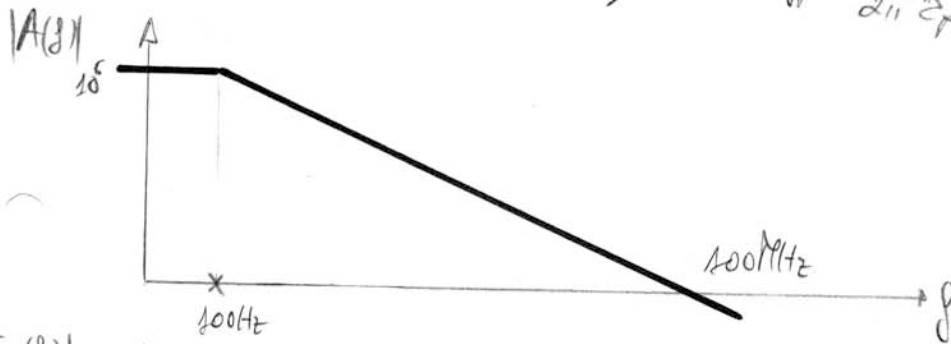
$$f_z = f_p \frac{T_p(0)}{T_p(\infty)} = 1,27 \text{ kHz}$$




$$A_1 = A_0 \times T_p(0) = 47,6 \times 10^3$$

$$A_2 = A_1 \frac{100 \text{ Hz}}{652 \text{ Hz}} = 7,3 \times 10^3$$

$$A_3 = A_2 \left( \frac{652 \text{ Hz}}{1,27 \text{ kHz}} \right)^2 = 1924$$

$$\bar{f} = 1,27 \text{ kHz} \times 1924 = 2,44 \text{ MHz}$$


Il guadagno reale  $\rightarrow \approx G_{10}$  dove  $|G_{00P}| \gg 1$   
 $\rightarrow$  ha campo  $\approx$  dove  $G_{00P} = 1$  ( $= 0$  dB)

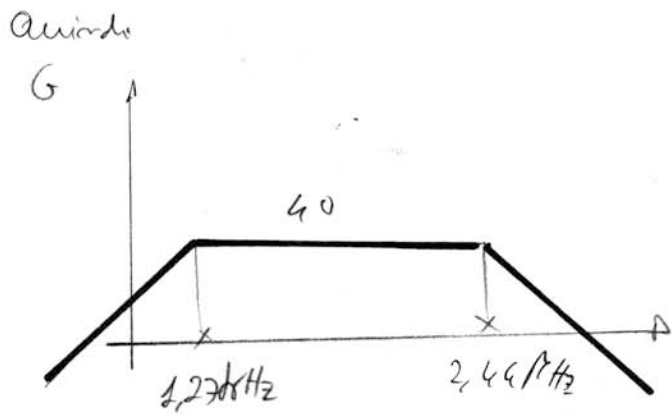

Si può ritenere il guadagno costante nell'intervallo:

$$f \in [1.27 \text{ kHz}; 2.44 \text{ kHz}]$$

# ESERCIZIO 2

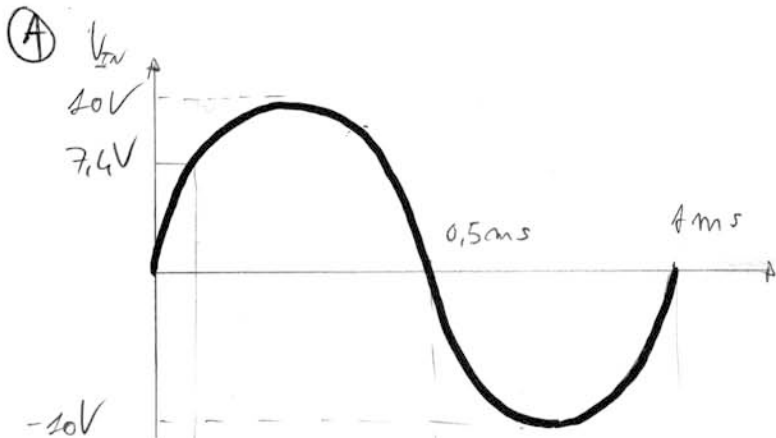

per  $V_{OUT} < 3,7V \rightarrow D1 \text{ OFF}$

per  $V_{OUT} > -0,7V \rightarrow D2 \text{ OFF}$

Quando  $D1$  e  $D2$  OFF:



$$V_{OUT} = V_{IN} \frac{R_2}{R_1 + R_2} = \frac{1}{2} V_{IN}$$

Quando  $D1$  ON:

$$V_{OUT} = 3V + 0,7V = 3,7V$$


Quando  $D2$  ON:

$$V_{OUT} = 0V - 0,7V = -0,7V$$

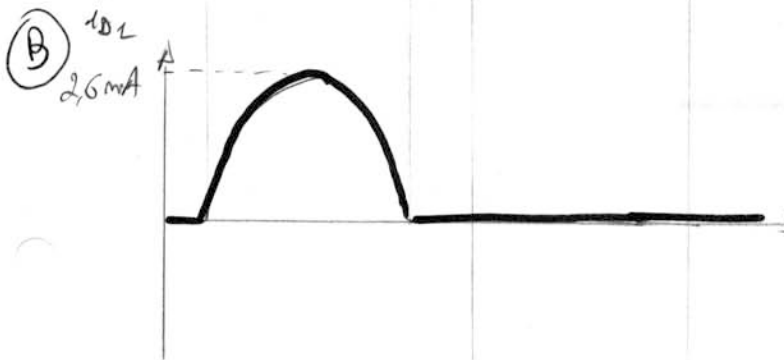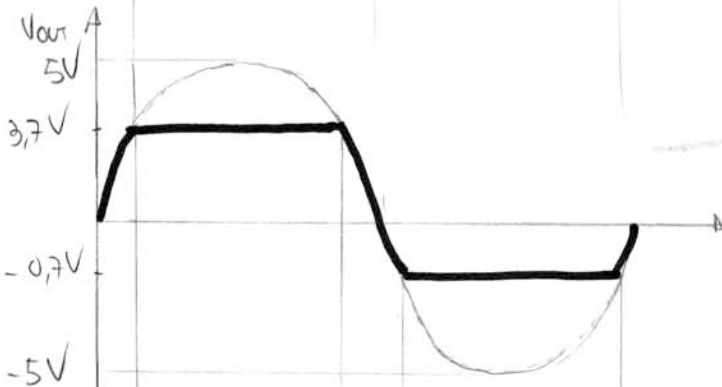

Quando  $D1$  OFF  $\rightarrow i_{D1} = 0$

Quando  $D1$  ON:


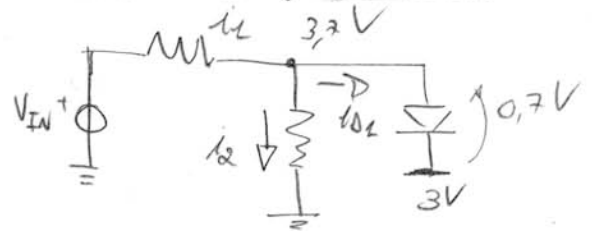


$$i_1 = \frac{V_{IN} - 3,7V}{R_1}$$

$$i_2 = \frac{3,7V}{R_2} = 3,7mA$$



$$i_{D1} = i_1 - i_2$$
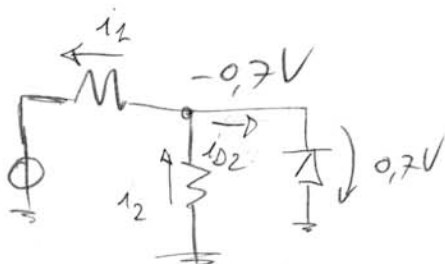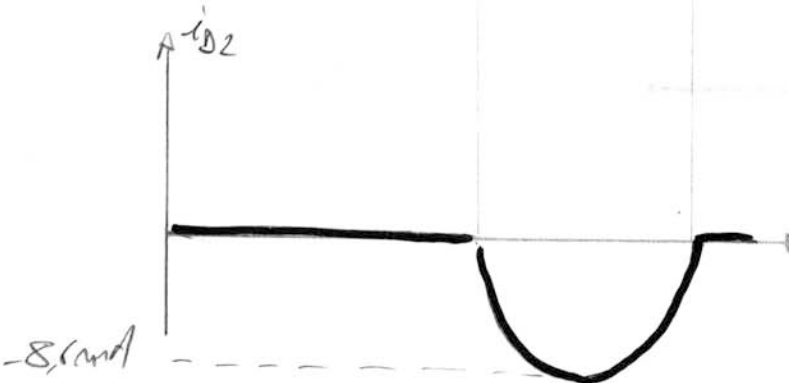
$$\Rightarrow i_{D1/PK} = \frac{10V - 3,7V}{1k\Omega} - 3,7mA = 2,6mA$$




Andojoerrante  $i_{D2/PK} = \frac{0,7V}{1k\Omega} - \frac{9,3V}{1k\Omega} = -8,6mA$

©

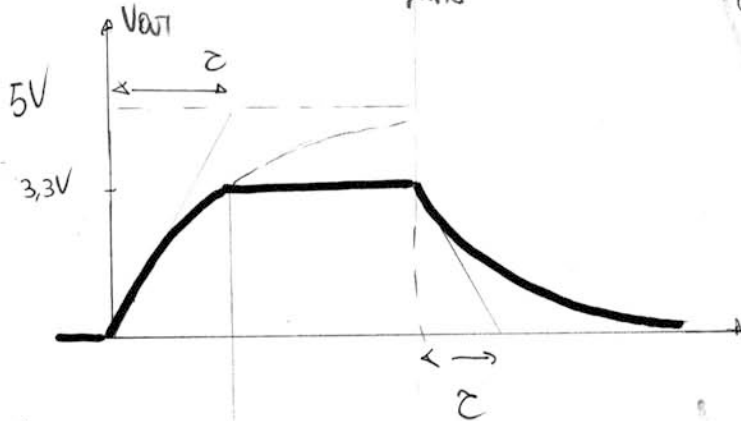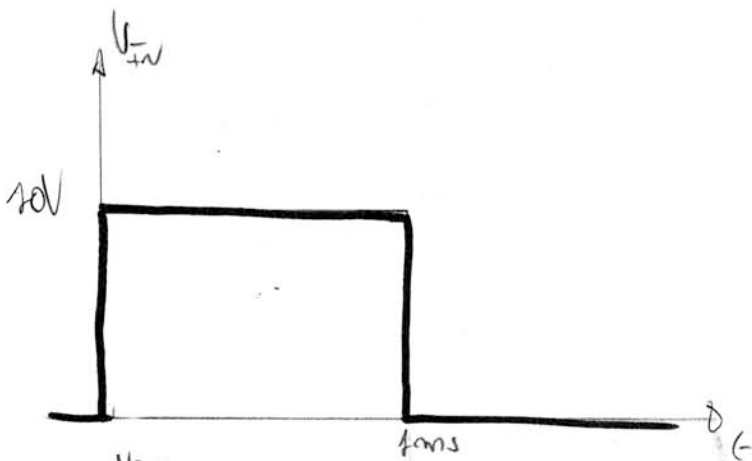


$$\tau = C \times (R_L // R_2)$$

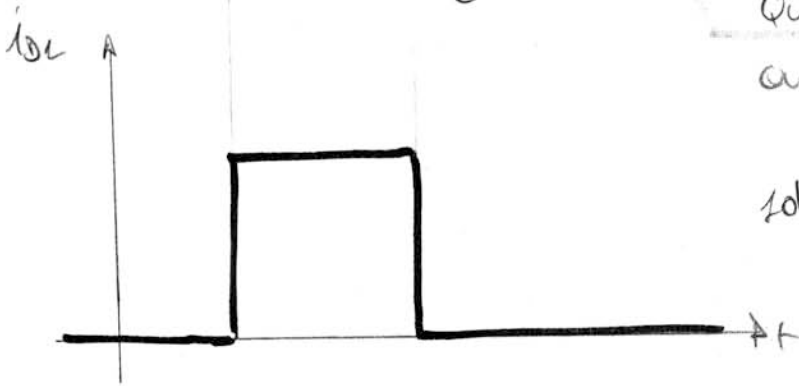
$$= 1 \mu\text{F} \times 500 \Omega = 0,5 \text{ ms}$$



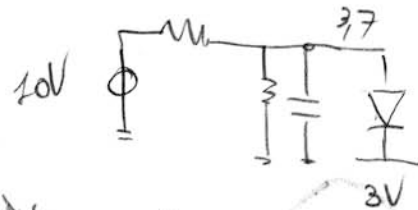QUANDO DL è OFF  $\rightarrow I_{DL} = 0$   
 QUANDO DL è ON:



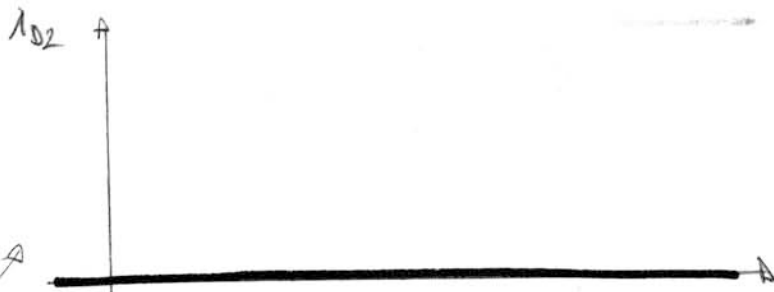La corrente nel condensatore è sempre la tensione dei suoi capi è costante  $\rightarrow$  procedendo in modo analogo al punto B.  
 $I_{DL} = 2,6 \text{ mA}$



D2 è sempre spento  $\rightarrow I_{D2} = 0$

### ESERCIZIO 3

Ⓐ  $V_{R1} = 3V \times \frac{R1}{R1+R2} = 1,5V$

$V_G = -V_{R1} = -1,5V$

$V_{GS} = V_G - V_S = -1,5V - (-3V) = 1,5V$

$I_D = k_{m2} (V_{GS} - V_T)^2 = 450 \frac{\mu A}{V^2} (1,5V - 0,5V)^2 = 450 \mu A$

$V_{R4} = I_D R4 = 1,8V$


$V_{R3} = I_D R3 = 450mV$

$V_{OUT} = V_{DD} - V_{R4} = 3,2V$

$V_D = V_{OUT} - V_{R3} = 2,75V$

VERIFICA SATURAZIONE :  $V_{DS} > V_{GS} - V_T$

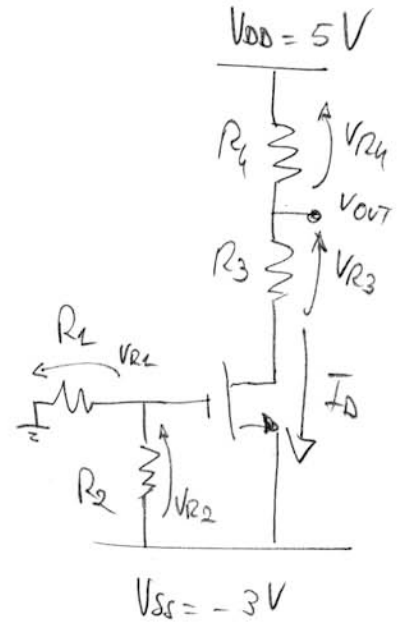
$(2,75V + 3V) > 1V \rightarrow \text{OK!}$



Ⓑ  $v_{gs} = v_{IN} \frac{R2}{R2+R1}$

$i_d = v_{gs} \times g_{m2}$

$v_{OUT} = -R4 i_d$

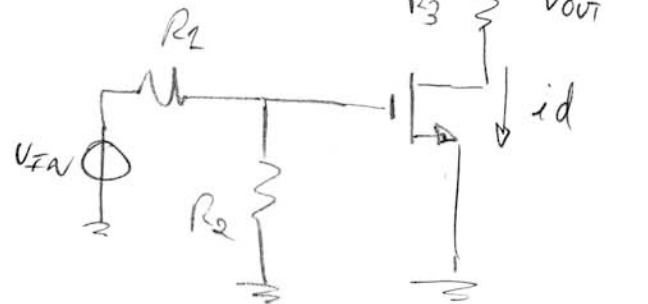

$v_{OUT} = -g_{m2} R4 \frac{R1}{R1+R2} v_{IN}$

↓

$G = \frac{v_{OUT}}{v_{IN}} = \left[ -g_{m2} R4 \frac{R1}{R1+R2} \right] = \frac{-2 \times 450 \mu A/V \times 4k\Omega \times \frac{1}{2}}{1V} = \underline{\underline{-1,8}}$

③. PROCEDENDO COME NEL PUNTO ① si può CALCOLARE  $I_{D1}$ . Si ottiene ancora.

$$I_{D1} = 450 \mu A$$

• PER LA LEGGE DI KIRCHHOFF DELLE CORRENTI, DEVE ESSERE  $I_{D2} = I_{D1}$ , QUINDI

$$I_{D2} = 450 \mu A$$


• LA  $V_{GS}$  DEL MOS  $M2$  "SI SISTEMA" MODO CHE  $M2$  PORTI PROPRIO  $450 \mu A$ .

$$I_{D2} = K_{M2} (V_{GS2} - V_T)^2 \rightarrow V_{GS2} = V_T + \sqrt{\frac{I_{D2}}{K_{M2}}} = 3,5 V$$

•  $V_{OUT} = V_{DD} - V_{GS2} = 5V - 3,5V = \boxed{1,5V}$

•  $V_{D1} = V_{OUT} - V_{R3} = 1,05V - 450 mV = 1,05V \rightarrow$  NOTARE CHE  $M1$  E' ANCORA IN SATURAZIONE

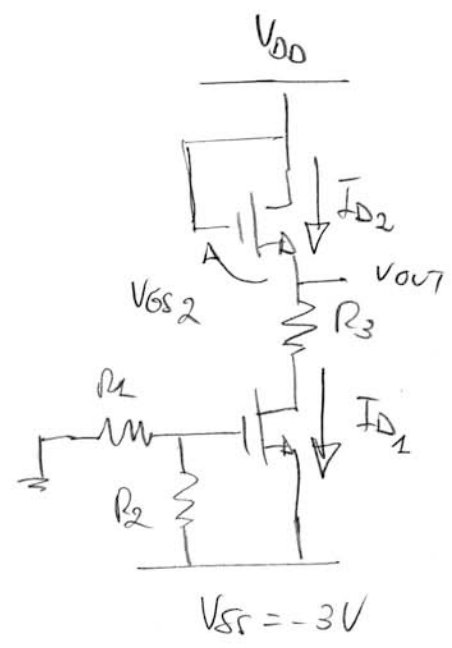
• NOTARE CHE  $M2$  E' IN SATURAZIONE PERCHE'  $V_G = V_D$



④  $g_{m2} = \frac{2I_D}{(V_{GS2} - V_T)} = \frac{900 \mu A}{3V} = 300 \frac{\mu A}{V}$

IL CALCOLO DEL GUADAGNO E' ANALOGO AL PTO ③ CON L'UNICA DIFFERENZA CHE LA CORRENTE  $I_D$  SI INIETA NELL'IMPEDENSA VISTA DAL SOURCE di  $M2$ , CIOE'  $1/g_{m1}$ :


$$|G| = -g_{m2} \times \frac{1}{g_{m1}} \times \frac{R_L}{R_L + R_2} = -300 \frac{\mu A}{V} \times \frac{1 V}{300 \mu A} \times \frac{1}{2} = \boxed{-1,5}$$

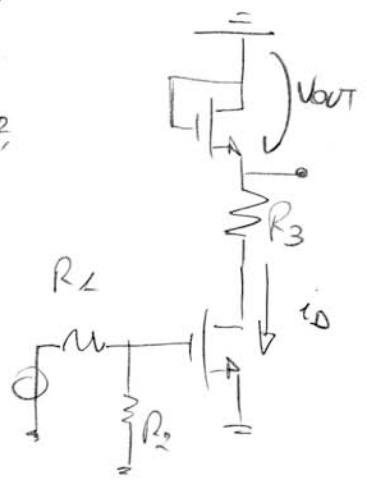



# ESERCIZIO 4

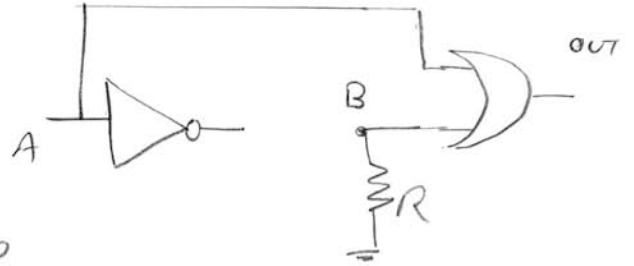- (A) TABELLA DELLE VERITÀ  $\Rightarrow$   
 $\Rightarrow$  COMPORTAMENTO A REGIME  $\Rightarrow$   
 $\Rightarrow$  I CONDENSATORI SI COMPORTANO  
 COME CIRCUITI APERTI




- IL NODO B È TENUTO A 0V DALLA RESISTENZA R IN CUI  
 NON PUÒ SCORRERE CORRENTE (ALL'INTERNO C'È IL GATE di  
 UN MOS!)

Quindi:

$$A = 0 \rightarrow \text{OUT} = 0$$

$$A = 1 \rightarrow \text{OUT} = 1$$

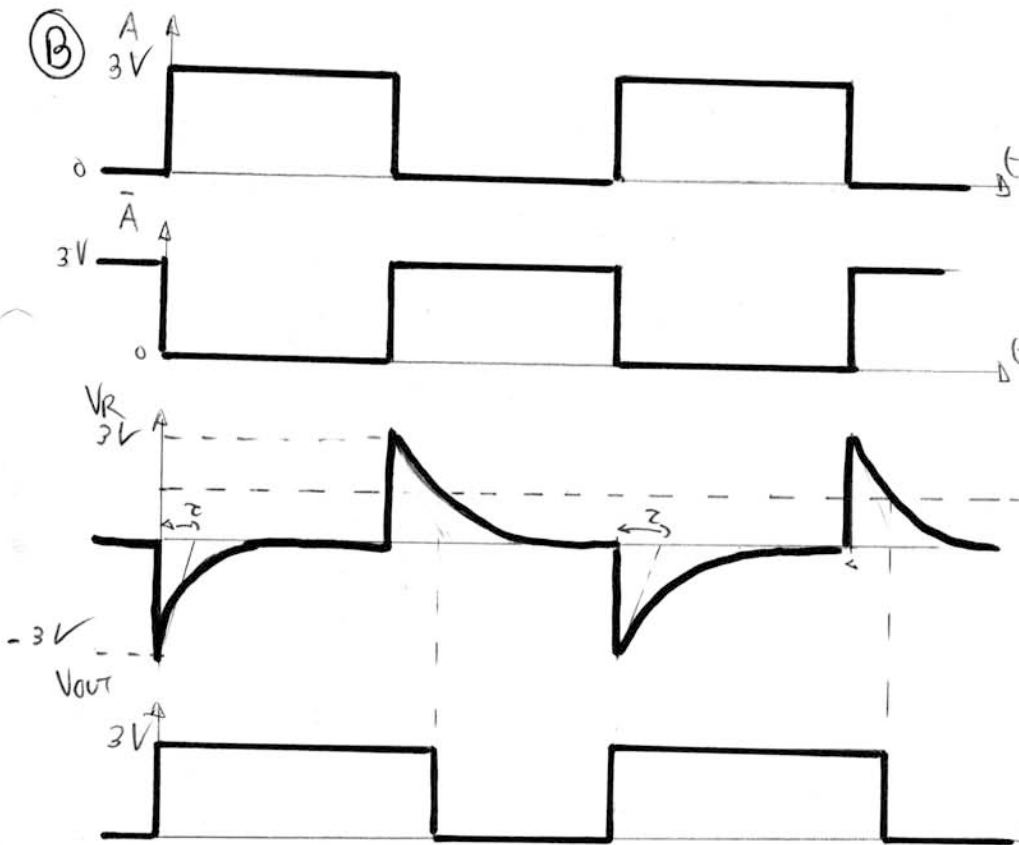

$$\tau = RC = 500 \text{ ms}$$

SEGUA DELLA PORTA  
 $\downarrow$  LOGICA =  $\frac{3V}{2} = 1,5V$   
 $\downarrow$   
 QUANDO  $V_R > V_{TH}$ , LA  
 PORTA LOGICA LO INTERPRETA  
 COME "1", ALTRIMENTI  
 COME "0"

(C)

$$P_{\text{avg}} = C_L V_{CC}^2 \cdot f = 50 \text{ pF} \times (3V)^2 \times 10 \text{ kHz} = 4,5 \mu\text{W}$$